



5 inversores monofásicos conectados en serie

¿Qué es un inversor monofásico? Consideremos un inversor monofásico con configuración en puente completo y con una carga formada por una inductancia en serie con una resistencia.

Veamos en la siguiente figura el inversor mencionado y las formas de onda a la salida. Tal como se muestra en la figura anterior, este inversor proporciona tres estados distintos a la salida.

Web:

<https://www.classcfied.biz>